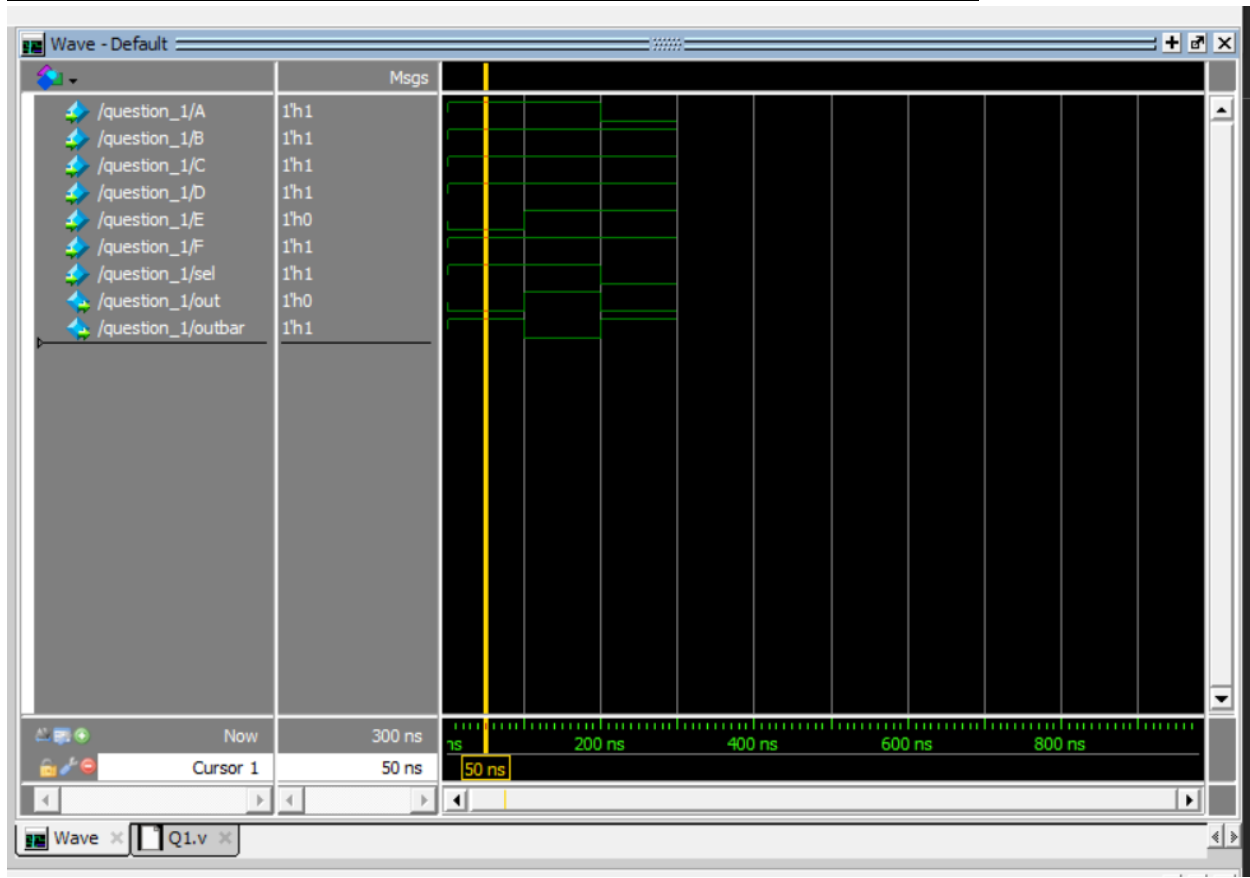


Assingnment_1

Mohammed Mogahed


Question 1:

```
Ln#
1  module question_1(A,B,C,D,E,F,sel,out,outbar);
2      input A , B ,C,D,E,F,sel;
3      output out , outbar;
4      wire w1 = A & B & C;
5      wire w2 = D ~^ E ~^ F ;
6      assign out = (sel == 1) ? w2 : w1;
7      assign outbar = ~out ;
8
9  endmodule
```




Question 2:

```
Ln#
1  module four_bit_adder(
2      [3:0]a,
3      [3:0]b,
4      [3:0]c
5  );
6  //assign c[0]= a[0] + b[0];
7  //assign c[1]= a[1] + b[1]+c[0];
8  //assign c[2]= a[2] + b[2]+c[1];
9  assign c= a + b;
10
11  endmodule
```

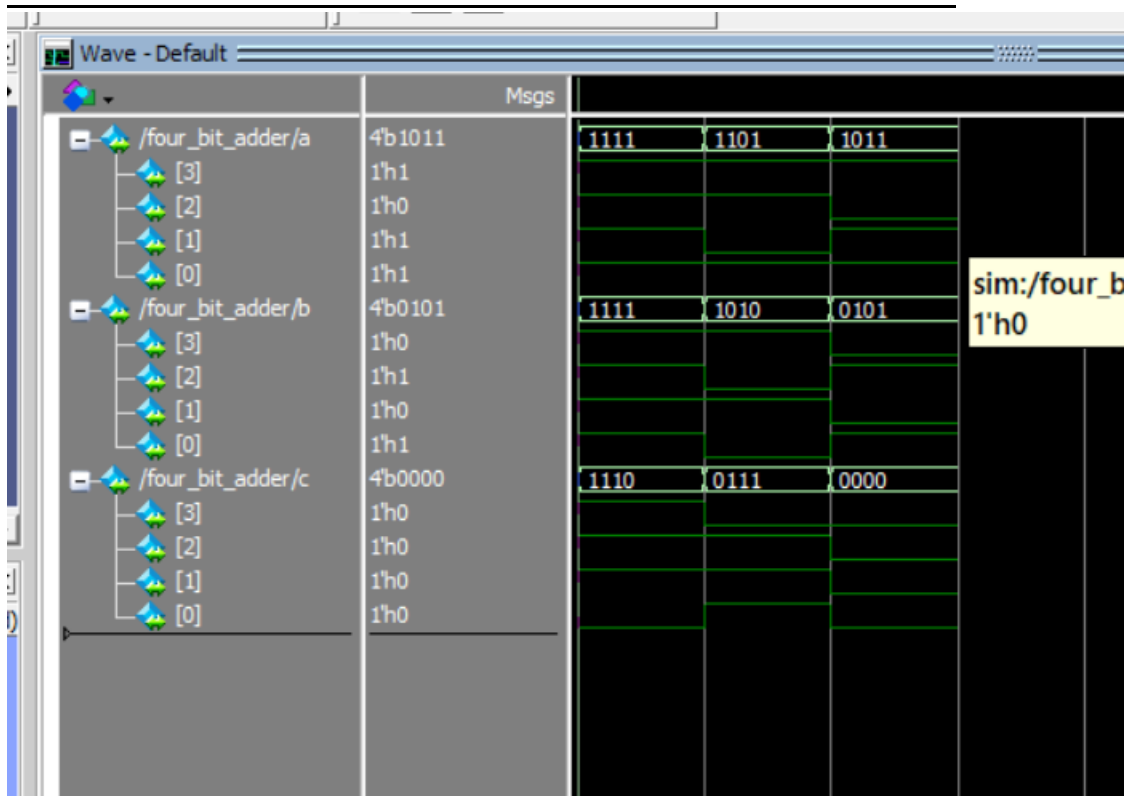

Question 3:

```
Ln#
1  module decoder2(
2      input [1:0] A,
3      output [3:0] D
4  );
5
6      assign D = (A == 2'b00) ? 4'b0001 :
7                  (A == 2'b01) ? 4'b0010 :
8                  (A == 2'b10) ? 4'b0100 :
9                      4'b1000;
10
11  endmodule
12
```

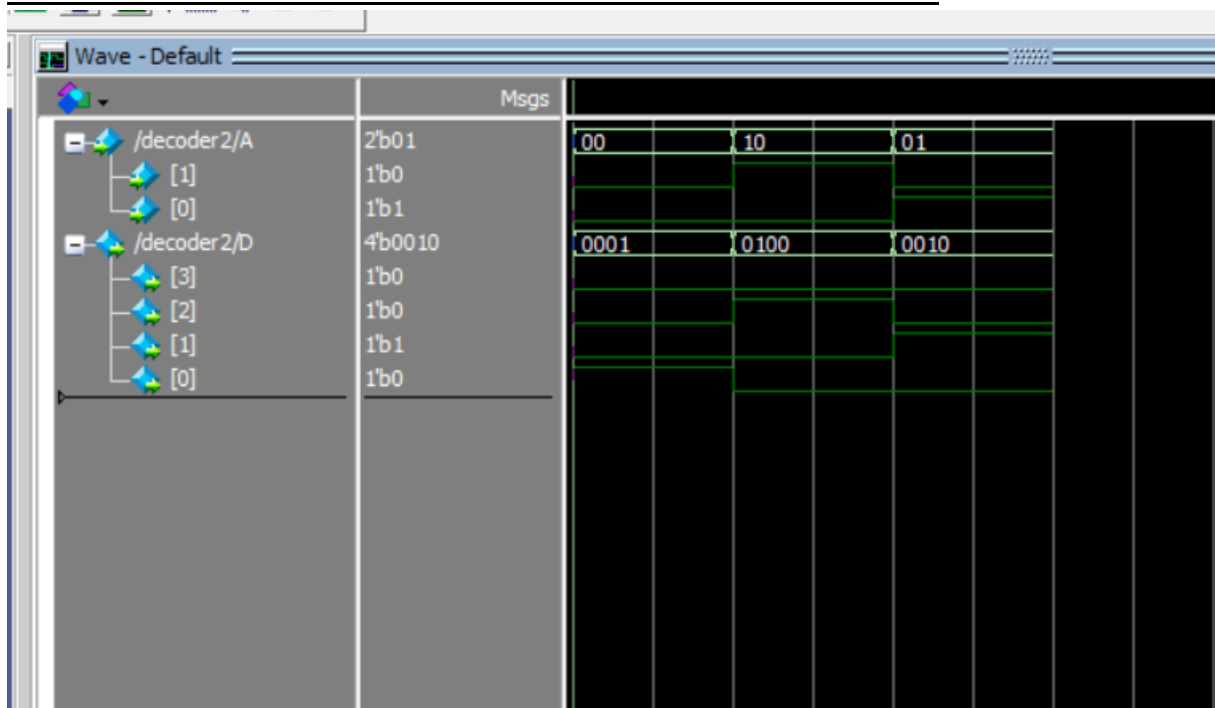

Question 4:

```
1 module even_parity_generator(  
2  
3     input [7:0]A,  
4     output [8:0]output_with_parity  
5  
6 );  
7  
8     wire parity;  
9     assign parity = ^A ;  
10  
11     assign output_with_parity = {A,parity};  
12  
13  
14 endmodule
```

Wave - Default		
	Msgs	
/even_parity_generator/A	8'b11110100	11110000 11110100
[7]	1'h1	
[6]	1'h1	
[5]	1'h1	
[4]	1'h1	
[3]	1'h0	
[2]	1'h1	
[1]	1'h0	
[0]	1'h0	
/even_parity_generato...	9'b111101001	111100000 111101001
/even_parity_generato...	1'b1	

Question 5:

```
Ln#
7    assign C2 = (A<B) ? 1 : 0 ;
8    assign C3 = (A==B) ? 1 : 0 ;
9
10   endmodule*/
11
12   module comparetor(
13       input [3:0] A,
14       input [3:0] B,
15       output C1, C2, C3
16   );
17
18       assign C1 = (A > B) ? 1 : 0;
19       assign C2 = (A < B) ? 1 : 0;
20       assign C3 = (A == B) ? 1 : 0;
21
22   endmodule
```

